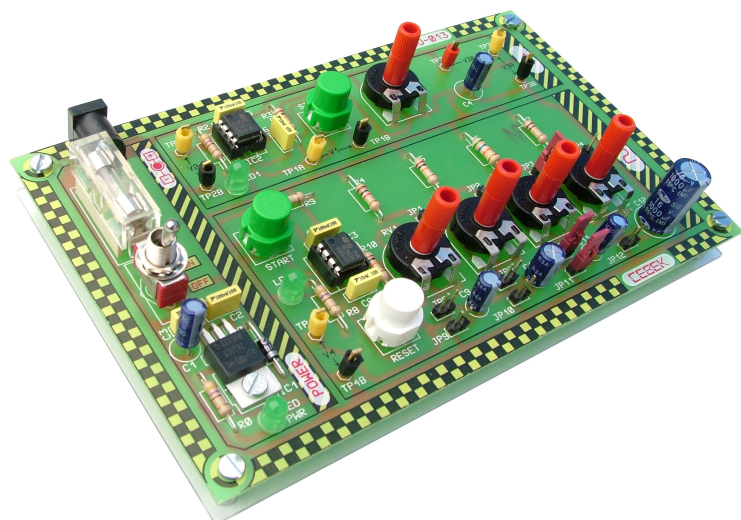




cebek[®]



NE 555 MONOSTABLE EDU-013

L'EDU-013 est un mini composé de deux NE555 en monostable configuration avec les composants nécessaires à expérimenter sans éléments extérieurs les différentes variables et concepts indiqués dans la documentation et les pratiques. L'EDU-013 présente la minuterie précise basée sur le "555". L'expérimentation à travers les pratiques, la description de sa structure interne, la réponse de fonctionnement et les caractéristiques de sa configuration monostable. Réponse Shot, le calendrier, reset, etc.

- Pratique 1** - Description du NE555 monostable. L' shooting circuit, PCS et le PCI, la commutation des niveaux, description des processus et résultat du chronométrage dans l'étape de configuration monostable par étape.
- Pratique 2** - Timing. Résolution des valeurs sur le réseau RC selon le calendrier pré-établi sur le circuit. Combinaison selon les résistances et les condensateurs valeurs commerciales.
- Pratique 3** - Reset. Reset de contrôle et de réponse d'exploitation. Shot niveaux d'inhibition et.

Réglementation et Identification des Eléments de la série EDU.

Pour permettre une identification rapide et une réglementation unique pour les différentes pratiques et les circuits des modules éducatifs Cebek, tous les éléments communs répondent à un code de couleurs ou forme déterminée.

Test Point.(TP).

Il permet de connecter les pointes de l'oscilloscope ou du multimètre pour réaliser les lectures des paramètres relatifs à la leçon pratique. Selon sa couleur, il indiquera que le Test Point (TP) est connecté au positif ou au négatif du circuit, lecture de courant, de tension, de charge, etc.



TP. + circuit
Rouge



TP. - circuit
Noir



TP. Tension
Jaune



TP. Courant
Bleu



TP Sans courant ou TP AC.
Blanc

Commutateur / Interrupteur.

Selon la couleur du capuchon, vous contrôlerez le voltage, le courant, ou l'alimentation.



Alimentation
Rouge




Courant
Bleu



Tension
Jaune



Logique
Vert

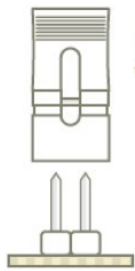

Jumper.

Il permet de fermer ou d'ouvrir un signal ou circuit



Point important.

Point important, rappel ou partie à mémoriser.

Avant de commencer...

Avant d'entamer chacune des pratiques, lisez s'il vous plaît attentivement les instructions et les indications de la pratique. Réalisez des connexions sûres dans les points de contact indiqués, sinon les mesures dépendantes de ces connexions seront confuses ou incorrectes.

N'effectuez pas, court-circuitez ou unissez des connexions non spécifiées dans ces instructions. Cela pourrait endommager le circuit.

Si la led d'alimentation « PWR » n'est pas illuminée ou cesse soudainement sa fonction, déconnectez rapidement l'alimentation du dispositif et vérifiez qu'aucun court-circuit n'est en train de se produire, ainsi que l'état du fusible. Bien que les pratiques décrites puissent être effectuées en suivant les indications du manuel, nous conseillons l'accompagnement et la supervision de celle-ci par un personnel enseignant qui permet la consultation, l'extension et l'aide des concepts décrits.

Dans le circuit, chaque pratique sera délimitée par un rectangle avec le numéro correspondant. Sur celle-ci il pourra être réalisée une ou plusieurs expériences.


Alimentation du module.

Le module requiert 12 V.DC pour son alimentation. Vous devez utiliser une source stabilisée de laboratoire ou si vous préférez, la source Cebek FE- 113.

L'alimentation du circuit est uniquement effectuée à travers du connecteur male de la plaque, **ne pas injecter d'autre type de signal sur un autre terminal du circuit**. Une fois alimenté, le circuit fournit les tensions nécessaires pour expérimenter avec chaque pratique. Pour la connexion de l'alimentation, le module inclut un câble avec connecteur male à une extrémité et les terminaux nus du câble à l'autre.

Connectez chacun des terminaux, en respectant la polarité du connecteur, à la sortie correspondante de la source d'alimentation. A la fin vous pourrez les insérer dans le module.

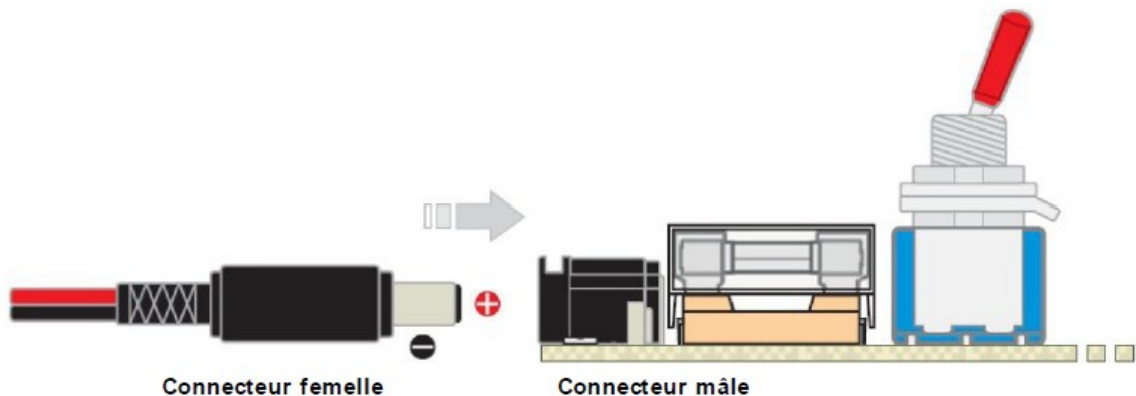Note . Le fusible du circuit est de 250 mA



Matériel nécessaires.

Aucun matériel ni composants additionnels ne seront nécessaires pour utiliser et expérimenter avec ce module. Il est uniquement requis les instruments de mesure indiqués pour pouvoir obtenir et contraster les valeurs des pratiques.

Pour ce module vous aurez besoin d'un ou plusieurs multimètres dans leur fonction comme voltmètre et ampèremètre. Et si vous avez un Oscilloscope vous pourrez aussi l'utiliser en substitution du voltmètre.

Bibliographie.

- Sur Google : HD74LS Séries
- Sur Google : ULN2803. - Sur Internet : www.findernet.com | www.ralux.com
- Sur Internet : www.findernet.com/es/pdf/bigfiles/para_el_instalador_04-05.pdf

Pratique 0 - Le "555"

Le "555" est probablement l'un des circuits les plus populaires intégrée, et le plus utilisé, il maintient les caractéristiques aujourd'hui plusieurs qui font qu'il est idéal pour d'innombrables applications, principalement minuterie précise.


Distribué par différents fabricants, selon son origine, il est NE555 libellés, LM555, CA555, MC555, etc Il est également disponible la version qui encapsule dans un même intégré deux NE 555, le NE 556

Parmi ses caractéristiques, il souligne sa grande précision qui peut atteindre le timer, même s'il est soumis à la tension et la température variations. Il peut être alimenté avec des tensions entre 4,5 et 18 VDC et sa stabilité en fréquence de chaque degré Celsius de 0,005%. Plus plus, il nécessite l'utilisation de peu de composants externes et il peut fournir un courant maximal de sortie jusqu'à 200 mA. Qui permettent dans le pas de nécessité d'étendre à plusieurs composants, comme les pilotes actuels, le contrôle des charges supérieures.

Le NE 555 peut fonctionner principalement dans deux configurations différentes, comme monostable ou multivibrateur astable. En Monostable mode, le NE 555 produit une seule impulsion précises qui peuvent être établie à partir de microsecondes à heures. En mode astable, il génère un signal constant carrés, composé par une impulsion à haute niveau suivie d'une autre à basse altitude, où la largeur de la impulsion au plus haut niveau peut être réglé ainsi que la partie du cycle à faible niveau .



NE 555's pins

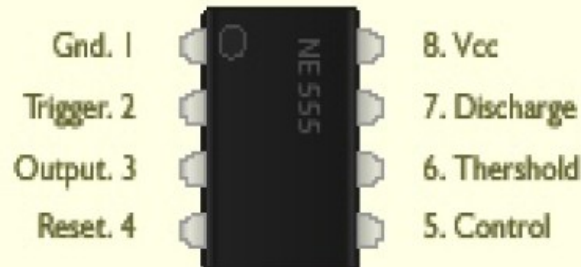

Pratique 0 - 555 de la structure interne et la description

En interne, le NE 555 est fondamentalement structuré par une division de tension avec trois résistances de même valeur, deux comparateurs, RS d'un flip-flop, un NPN et un contrôle de réinitialisation.

La résistance de ce qui constitue deux niveaux qui déterminent les points de commutation sur les comparateurs, le supérieur, ($PCS = 2/3 V_{cc}$), et l'inférieur, ($PCI = 1/3 V_{cc}$).

Trigger. La broche 2, la gâchette. Lorsque la tension appliquée est inférieure à la PCI, le B comparateur passe à un niveau élevé. Dans la configuration monostable, le déclenchement de tension est la tension de tir.

Le seuil. La broche 6, le seuil. Il agit également sur les comparateurs, dans ce cas sur le A. Lorsque la tension appliquée est supérieure à la SCP, le comparateur va à haut niveau




Fixes switching levels.

PCS (superior switching point = $2/3 V_{cc}$)
PCI (inferior switching point = $1/3 V_{cc}$)

Pratique 0. 555 de la structure interne et la description, (Partie II)



NE 555 Internal structure

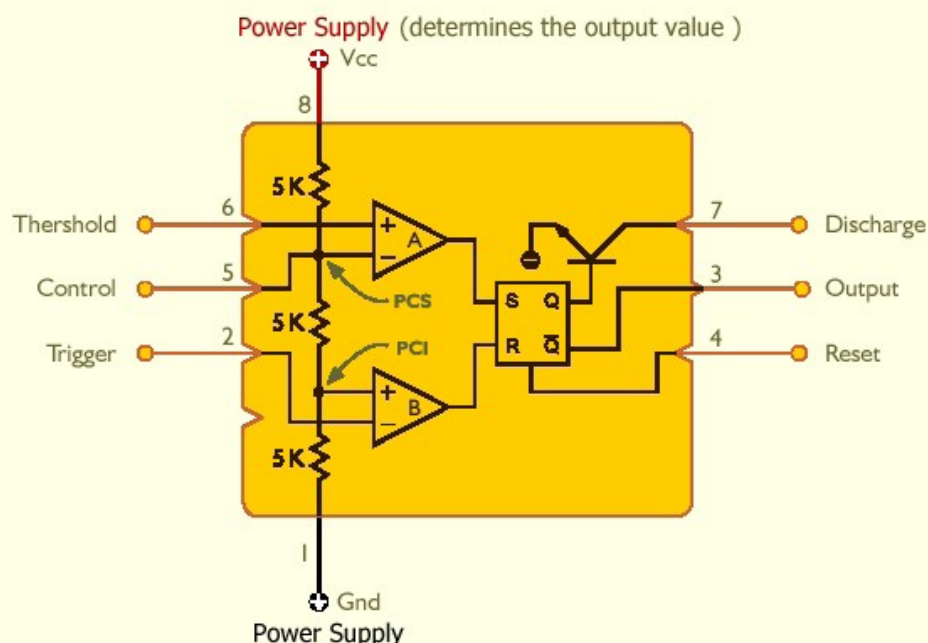



Formula : Monoestable NE 555.

(Time = seconds, R in Ohms and C in Farades).

Time = 1,1 RC

Choisissez un canal de l'oscilloscope entre les points d'essai et TP1A TP1B et un autre entre les points d'essai et TP3A TP3B. Si la première chaîne montre chaque action de tir, le canal sur TP3 permet de contrôler la charge des condensateurs de tension.

Vérifier que le condensateur jusqu'à ce que n'atteint pas $2/3 V_{cc}$ A comparateur interne ne permet pas le changement de flip-flop, et le NE 555 ne répond pas à une action de prise de vue après la première.

Notez que la logique interne maintient la sortie à ON si le calendrier est terminé mais elle reste active la prise de vue.

L'activation de la sortie peut être affiché par LED LD1 ou par TP2A et points d'essai TP2B

Pratique 2. Calendrier et Reset


La description du mode de fonctionnement interne pour la 555 NE de configuration monostable reflète le fait que la constante de temps de la largeur d'impulsion de sortie dépend de la capacité du condensateur et la résistance de charge.

Cette pratique permet d'expérimenter avec différentes combinaisons et le changement des valeurs entre les deux composants, ainsi que leur extrapolation sur la formule avec la répercussion conséquente de la production.

Cette pratique a également introduire et d'expérimenter sur l'axe 4 de la fonction: Le Reset.

Note: Probablement qu'il y aura des divergences petit résultat entre la formule et le transfert réel sur le circuit en raison de la condensateurs et des résistances tolérances minimales.

Electrical drawing - Practice 2

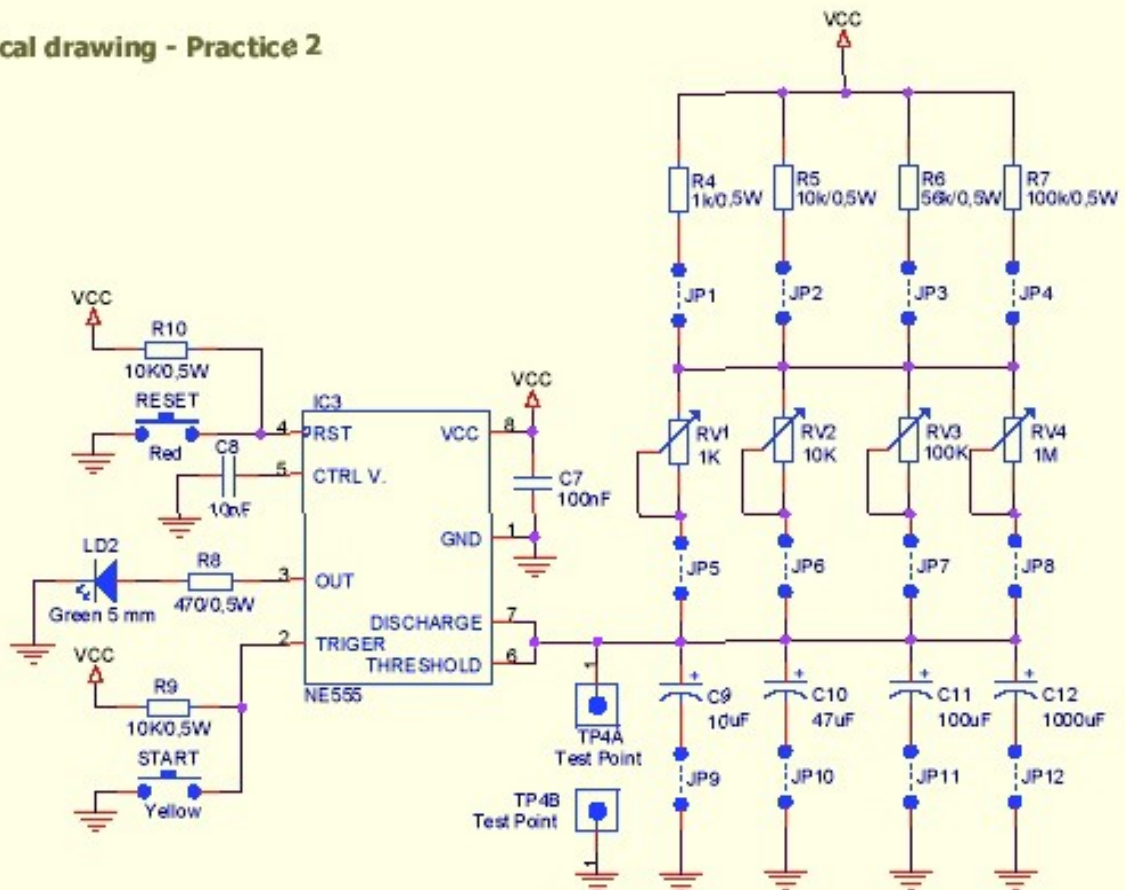

Pratique 2. Timing et Reset (Partie II)

Exercice 1. Le réseau RC de la pratique subdivise la résistance en deux composantes, un potentiomètre et une résistance fixe. La fonction de résistance est d'assurer une valeur délai minimum quand le potentiomètre est égal à zéro et une valeur maximale égale à la somme des deux composantes.


Pour configurer une combinaison d'un correctif de résistance, plus d'un potentiomètre, plus d'un condensateur, vous devez fermer les cavaliers correspondants. En voyant le dessin, on peut facilement en déduire que le JP1, JP6 et JP11 fermeture configurer un RC de R4 plus RV2 avec C11.

L'exercice consistera en indiquant dans chaque carré de la combinaison des cavaliers qui serait nécessaire de configurer le RC pour obtenir le calendrier requis.

Enfin vous devez vérifier que cette combinaison offre l'ensemble des temps.

En outre, la surveillance par le biais d'un oscilloscope la TP4A et points d'essai TP4B vous pouvez voir que la durée de l'impulsion est égale à la durée condensateur correspondant à atteindre $2/3 V_{cc}$, (6 V.).

Practice 2. Exercice 1

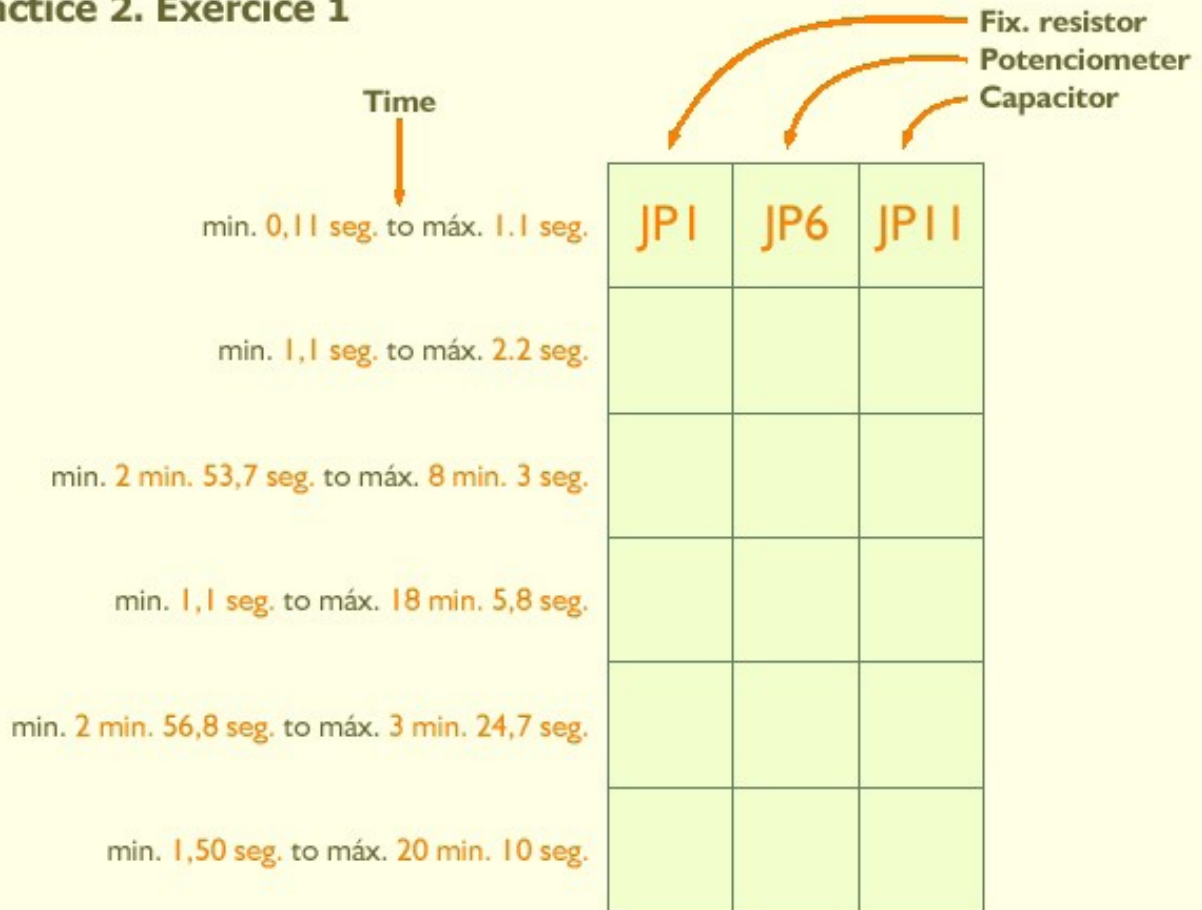

Exercice 2. La broche 4 (Reset), inhibe la fonction du circuit intégré et la mise à zéro de la sortie. Dans le circuit de cette pratique, l'axe 4 est forcée à travers R10 Vdc.

Le bouton-poussoir blanc (Reset), quand il est fermé, se connecte à la broche 4 négatifs activation de la réinitialisation. R10, les limites de la broche d'entrée actuel, empêche le court-circuit avec Vdc, chaque fois que le bouton-poussoir est fermé.

Pour ce faire l'expérimentation de cet exercice, vous devez sélectionner une configuration RC qui assure une synchronisation long.

Ensuite, vous devez appuyez brièvement sur démarrer. Dans des conditions normales, la production ne reviendra à zéro lorsque le temps est fini. Néanmoins, avant la fin du calendrier, si vous appuyez brièvement sur Reset, la sortie passe à zéro, l'arrêt du chronométrage et de quitter le circuit intégré en attente d'une nouvelle prise de vue.

Afin de vérifier l'action d'inhibition, avant de commencer une action de prise de vue nouveau, vous devez fermer le bouton de réarmement, et vérifier que même si vous n'avez coup différent, le circuit ne répond pas jusqu'à ce que Reset est relâchée